



# LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

## 5º Y 6º DE PRIMARIA

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SELECCIONANDO 1 DE LAS DOS OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE TE DAN.

1. ¿Qué es un circuito eléctrico?

---

2. Menciona a los elementos del circuito eléctrico

---

3. ¿Cuál es la función de los conductores?

---

4. El generador produce \_\_\_\_\_

5. ¿Qué tipos de generadores hay? \_\_\_\_\_

6. ¿Cuáles es la función de los receptores?

---

7. Selecciona si son verdaderas o falsas las siguientes frases:

- Se denomina circuito eléctrico a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica: \_\_\_\_\_
- Los metales son malos conductores: \_\_\_\_\_
- El interruptor controla cuando circula la corriente y cuando no \_\_\_\_\_
- Las baterías recargables son parecidas a los paneles fotovoltaicos, pero no se pueden recargar cuando se agotan: \_\_\_\_\_