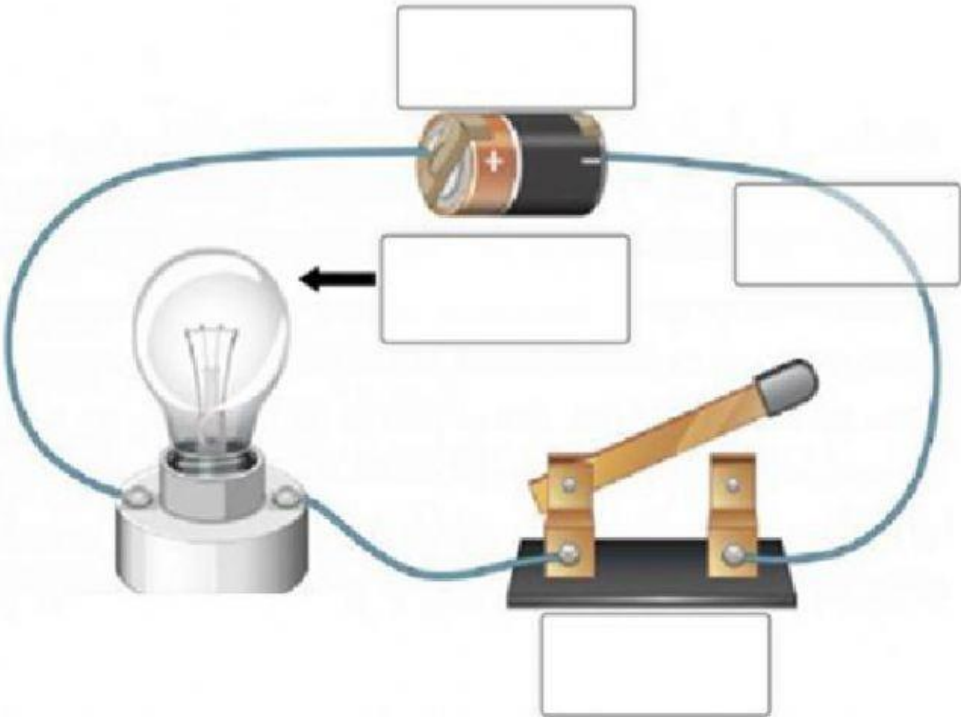


把正确的答案拖曳到格子里。



- 电线
- 灯泡
- 干电池
- 开关

画线连一连元件名称、图片和其功用。

电线	•		•		•		•	连接元件
灯泡	•		•		•		•	接通或截断电路
干电池	•		•		•		•	提供电流
开关	•		•		•		•	发出光亮