





## 第七课 《电能》

KSSR 五年级 科学

### (C) 并联与串联电路

日期: \_\_\_\_\_

选择正确的答案，以完成以下表格。
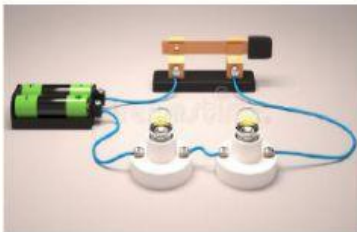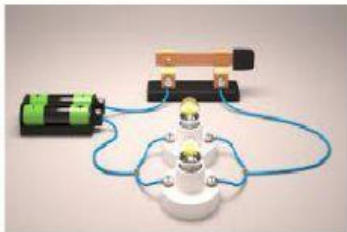
|         |                     |                                                                                    |                                                                                     |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 电路装置图   |                     |  |  |
| 电路的种类   |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 灯泡的连接方式 |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 灯泡的亮度   |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 灯泡获得的电量 |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 电流的通路   |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 预测      | 当灯泡的数量增加时，灯泡的亮度会……  |                                                                                    |                                                                                     |
|         | 若其中一个灯泡坏了，另一个灯泡的情况？ |                                                                                    |                                                                                     |
| 所耗的电量   |                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 电量耗尽的速度 |                     |                                                                                    |                                                                                     |