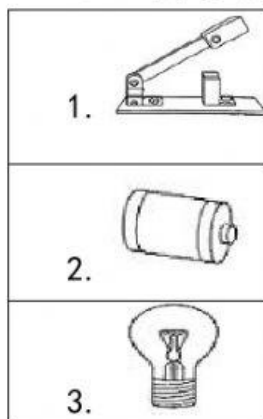


练习

A. 以下是哪些电路元件及其功能？连一连。




名称：灯泡
功能：发出光亮

名称：开关
功能：接通或截断电路

名称：干电池
功能：提供电流

B. 答一答。



1. 绘制完整的电路。

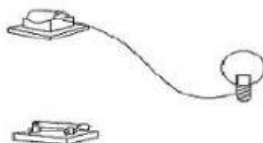

2. 如果没有放干电池，灯泡（会；不会）发亮。

3. 按下开关，灯泡（会，不会）发亮。

C. 根据以下的题目，将代表答案的字母填写在格子里。

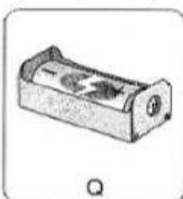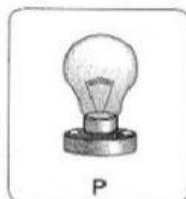

电路元件	功用
a)	连接电路中的每个元件
b)	发出亮光，照射四周
c)	提供电流给整个电路
d)	接通或截断电路