
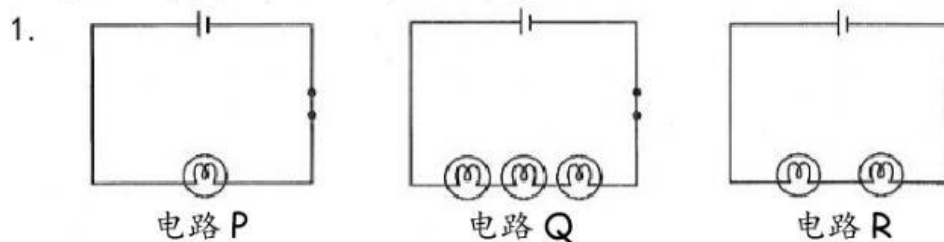


C. 把正确的说明画√，错误的说明画X。

1. 电线让我们控制电路中电流的流通。 ()
2. 电路中的灯泡会发亮，就表示电路是完整的。 ()
3. 一个完整的电路是由电线、开关和灯泡组成的。 ()
4. 当按下开关时，电路会被接通，电流通过灯泡，使灯泡发亮。
()

D. 根据以下实验，把正确的答案填上。

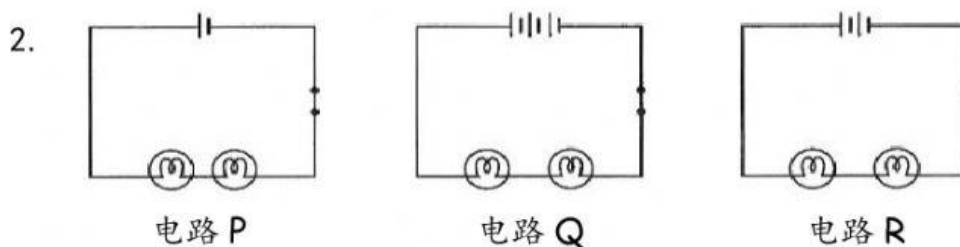- a) 根据电路中灯泡的亮度，从最暗淡到最亮的排列是：
电路() → 电路() → 电路()
- b) 这项实验证明了电路中()的数量会影响灯泡的亮度。



- a) 根据电路中灯泡的亮度，从最暗淡到最亮的排列是：
电路() → 电路() → 电路()
- b) 这项实验证明了电路中()的数量会影响灯泡的亮度。