 


Nama :

Kelas :



1. Kita boleh membina litar elektrik dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan disambungkan dengan wayar penyambung.	
2. Litar elektrik boleh dikelaskan kepada litar lengkap dan litar separa lengkap.	
3. Apabila suis terbuka mentol akan menyala.	
4. Apabila suis tertutup mentol tidak akan menyala.	
5. Di dalam litar lengkap suis adalah tertutup.	
6. Di dalam litar tidak lengkap suis adalah terbuka.	
7. Mentol tidak menyala di dalam litar lengkap kerana mentol rosak.	
8. Wayar yang dipasang secara tidak kemas pada komponen penyebab mentol tidak menyala.	
9. Mentol akan menyala dengan terang walaupun sel kering kekurangan tenaga.	
10. Mentol tidak akan menyala jika mentol dipasang tidak ketat pada pemegang mentol.	