


CURSO: SEXTO DE SECUNDARIA

TEMA: CIRCUITOS ELÉCTRICOS


NOMBRES Y APELLIDOS

1. Elige el tipo de circuito que corresponde cada gráfico desplegando las opciones

Circuito

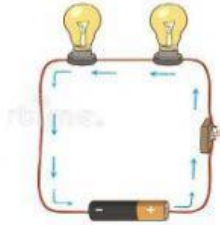

Circuito

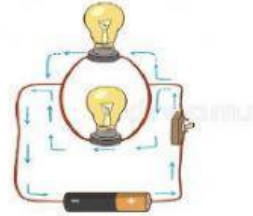

2. Seleccione la respuesta correcta

Un circuito es aquel conjunto de elementos que, unidos permiten la circulación de la electricidad

Falso

Verdad

3. Relaciona la respuesta correcta

- | | |
|------------------------|--|
| a) Circuito abierto | e) La corriente se desplaza por en un solo recorrido |
| b) Circuito cerrado | f) La corriente se desplaza por varios recorridos cerrados |
| c) Circuitos simples | g) Hay circulación de corriente eléctrica |
| d) Circuitos complejos | h) No hay circulación de corriente eléctrica |


4. Arrastra cada elemento de un circuito al lugar que corresponde en el gráfico

Generador

Interruptor

Receptor

Conductor

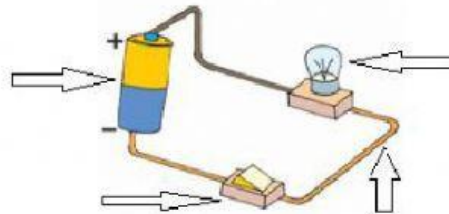

5. Responde la siguiente pregunta

Menciones al menos 3 aplicaciones de los circuitos eléctricos que conoces