

Exerciții - Circuit electric. Curent electric.

- Becul electric are, ca și bateria, două borne, iar pentru a funcționa, acestea trebuie să fie în contact cu bornele generatorului. Reprezintă montajul din figura alăturată cu ajutorul semnelor convenționale.

.....




- Enumeră părțile componente ale becului din figura alăturată.

.....



- Desenează circuitul alăturat, notează părțile lui componente și dacă este străbătut de curent electric sau nu.

.....

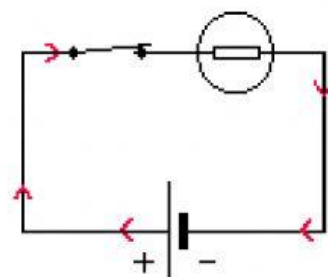

- În imaginea alăturată observă bateria, alcătuită din 3 elemente Leclanche. Caută informații și notează componentele acestei baterii.

.....

Dacă vedem scris pe o baterie valoarea 4,5V aceasta înseamnă

- Scrieți câte 5 exemple de conductori și izolatori electrici:

.....

.....

