

Ficha interactiva. Tema: Circuitos eléctricos

Asocie

Generador

Propicia el paso o corta el paso de la corriente eléctrica por el circuito.

Hilos conductores

Es el dispositivo que se acciona por el paso de la corriente.

Interruptor

Por ellos circula la corriente eléctrica.

Aparato

Es la fuente de energía que produce la corriente eléctrica.

Identifica con una **C** los materiales conductores y con una **A** los materiales aislantes.

