

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

CON SCRATCH


VÍDEO 1^a parte



VÍDEO 2^a parte



CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO

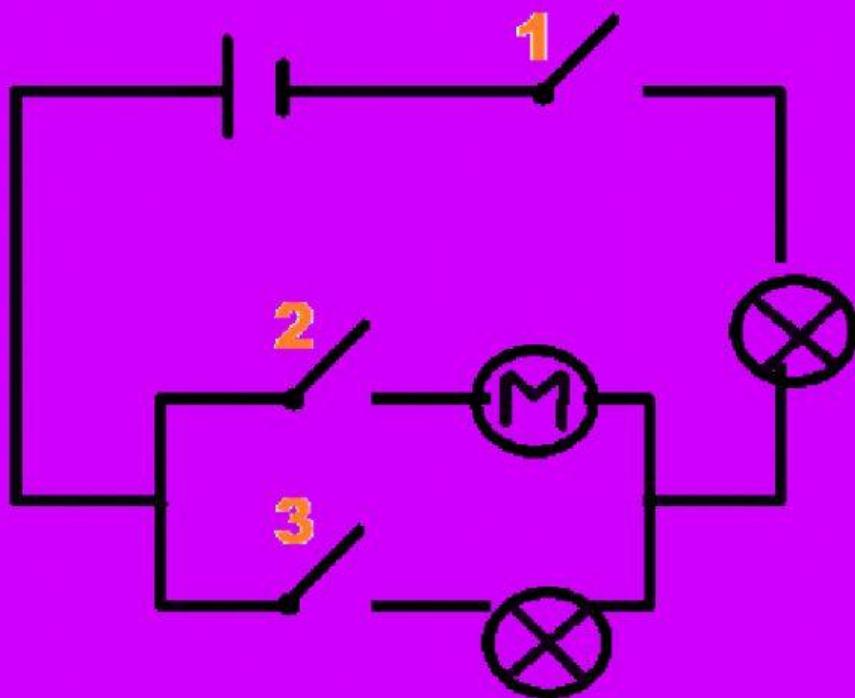

1. ¿Qué ocurrirá cuando encendamos los interruptores 1 y 2 y apaguemos el 3? Une con una flecha la pregunta con la respuesta correcta

Se enciende la primera lámpara y el motor.

Se enciende todo.

Se enciende la segunda lámpara y el motor.

2. ¿Qué ocurrirá cuando encendamos los interruptores 1 y 3 y apaguemos el 2? Une con una flecha la pregunta con la respuesta correcta

Se enciende la primera lámpara y el motor.

Se enciende la segunda lámpara y el motor.

Se encienden las dos lámparas

3. ¿Qué ocurrirá cuando encendamos el interruptor 1 y apaguemos el 2 y el 3? Une con una flecha la pregunta con la respuesta correcta

Se enciende la primera lámpara y el motor.

No funciona nada

Se encienden las dos lámparas

4. ¿Qué ocurrirá cuando encendamos los tres interruptores? Une con una flecha la pregunta con la respuesta correcta

Se enciende la primera lámpara y el motor.

Funciona todo

Se encienden las dos lámparas

5. ¿Qué ocurrirá cuando encendamos el interruptor 3 y apaguemos el 1 y el 2? Une con una flecha la pregunta con la respuesta correcta

Se enciende la primera lámpara.

No funciona nada

Se enciende la segunda lámpara.