

NAMA :


Ilmu Pengetahuan Alam

NO.ABSEN :



Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian perkirakan lampu yang padam dan menyala!

1.

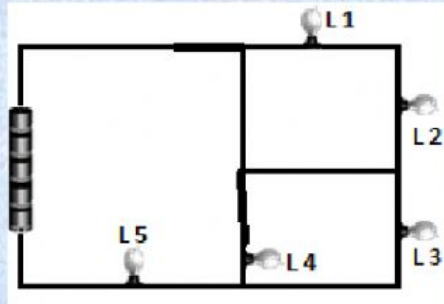

Jika lampu L1 padam, maka:


Lampu L2 akan

Lampu L3 akan

Lampu L4 akan

Lampu L5 akan

2.

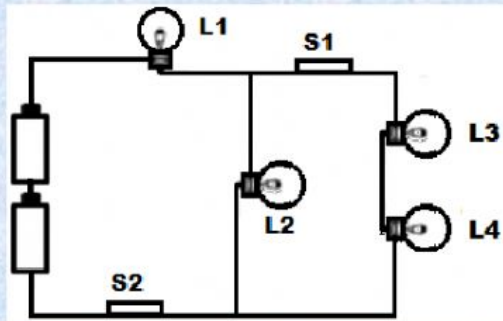


Jika lampu L3 padam, maka :

Lampu L1 akan

Lampu L2 akan

Lampu L4 akan

3.

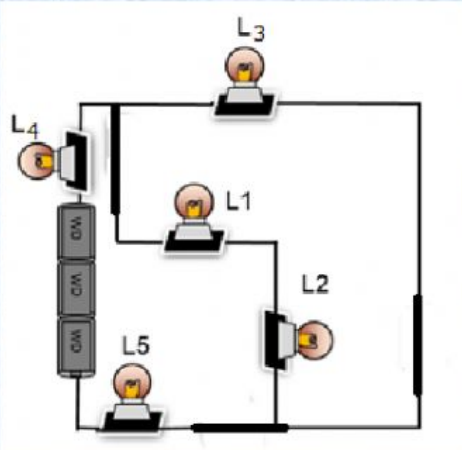

Jika lampu L1 padam, maka:


Lampu L2 akan

Lampu L3 akan

Lampu L4 akan

Lampu L5 akan

4.

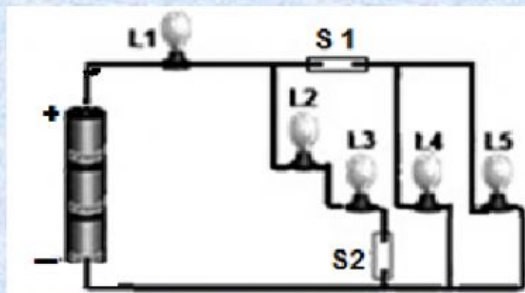

Jika lampu L2 padam, maka:

Lampu L1 akan

Lampu L3 akan

Lampu L4 akan

Lampu L5 akan