

EVALUASI



Yuk, kita kerjakan latihan soal di bawah

1. Apa yang membedakan listrik rangkaian paralel dengan seri? Jelaskan !

Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara sejar. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara berderet

Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara berderet. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara sejar

2. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari!

Lampu lalu lintas

Senter

Saklar rumah tangga

Lampu TL

Lampu hias

3. Gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel dengan dua baterai dan dua lampu pada kolom berikut!

