
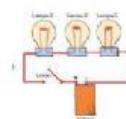


NAMA:

NO URUT:

RANGKAIAN LISTRIK SEDERHANA

KELAS VI (ENAM)

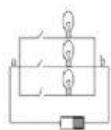


TARIK LETAKAN PADA GAMBAR YANG SESUAI DENGAN RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

RANGKAIAN SERI



RANGKAIAN PARALEL

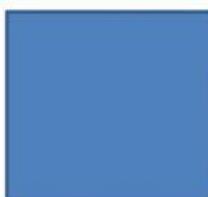

PASANGKAN GAMBAR KOMPONEN LISTRIK DAN FUNGSINYA YANG SESUAI (TARIK DAN LETAKKAN PADA KOTAK YANG TERSEDIA)!

FUNGSI KOMPONEN LISTRIK			
Mengalirkan arus listrik	Menghubungkan dan memutus arus listrik	Sumber energi listrik	Pengguna energi listrik
			

Hubungkan dengan garis antara tokoh dan penemuannya!

Rudolf Diesel

Michael Faraday

Alexander Graham Bell

Thomas Alva Edison

James Watt

Mesin Diesel

Mesin Uap

Arus Listrik

Telepon

Lampu Pijar