



## ورقة عمل تفاعلية للصف الثامن مادة العلوم لدرس الدائرة الكهربائية للفصل الدراسي الأول


### الصق البيانات التالية على الرسم :

جهاز كهربائي

مفتاح

موصل كهربائي

مصدر للطاقة الكهربائية

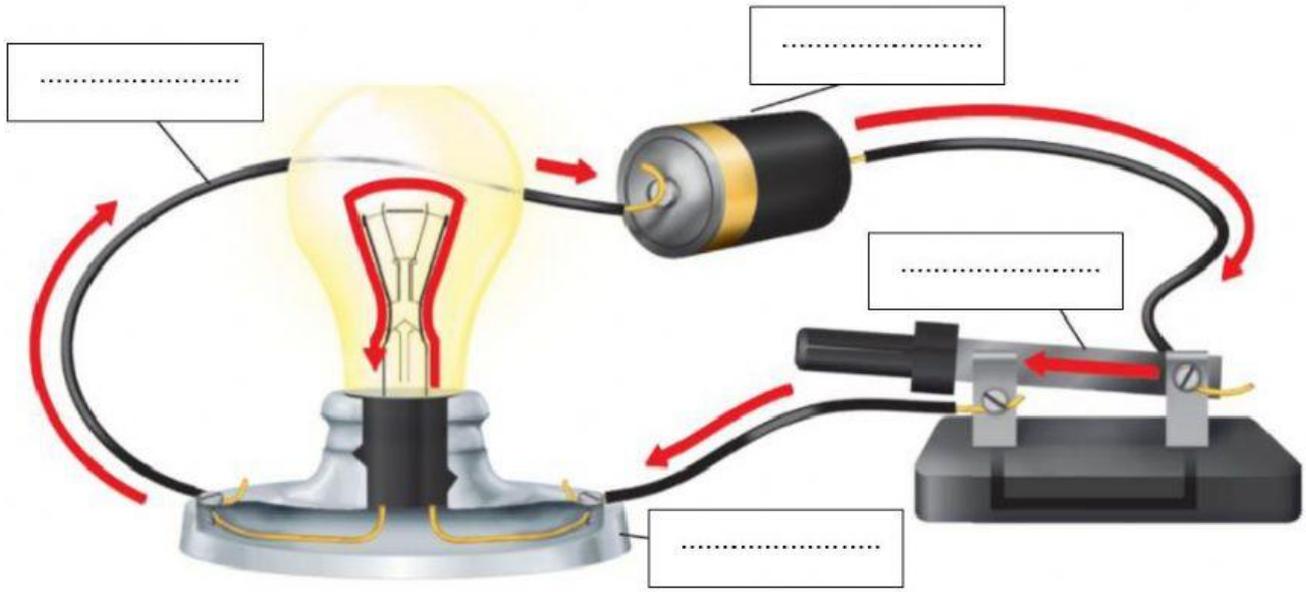

### اختر الإجابة الصحيحة :

1 تتحول الطاقة في المصباح الكهربائي من ؟

- a. كيميائية ← حرارية.  
b. كهربائية ← حركية.  
c. حرارية ← ميكانيكية  
d. كهربائية ← ضوئية.

2 عندما يفتح مفتاح الدائرة الكهربائية أي مما يلي يتوقف ؟

- a. المقاومة .  
b. الشحنة الكلية  
c. الشحنة الساكنة .  
d. التيار .