

1- مسار مغلق أو كامل يتدفق خلاله التيار الكهربائي :

**التيار الكهربائي**

**الدائرة الكهربائية**

**الشحنة الكهربائية**

2- تتحول الطاقة في المصباح الكهربائي من ؟

c. حرارية ← ميكانيكية

a. كيميائية ← حرارية.

d. كهربائية ← ضوئية.

b. كهربائية ← حركية.

3- عندما يفتح مفتاح الدائرة الكهربائية أي مما يلي يتوقف ؟

c. الشحنة الساكنة

a. المقاومة .

d. التيار .

b. الشحنة الكلية

**4- حددي أجزاء الدائرة الكهربائية البسيطة :**

