

اسم الطالبة :

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

7 يسمى المسار المغلق الذي يمكن أن تتدفق الشحنات الكهربائية فيه .



- a. البطارية .
- b. الجهاز الكهربائي.
- c. المفتاح .
- d. الدائرة الكهربائية .