

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 35

مجلس 2 -نطاق 6

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :


اسم الطالبة :

01
➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟



في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟

5
4
3
2
1

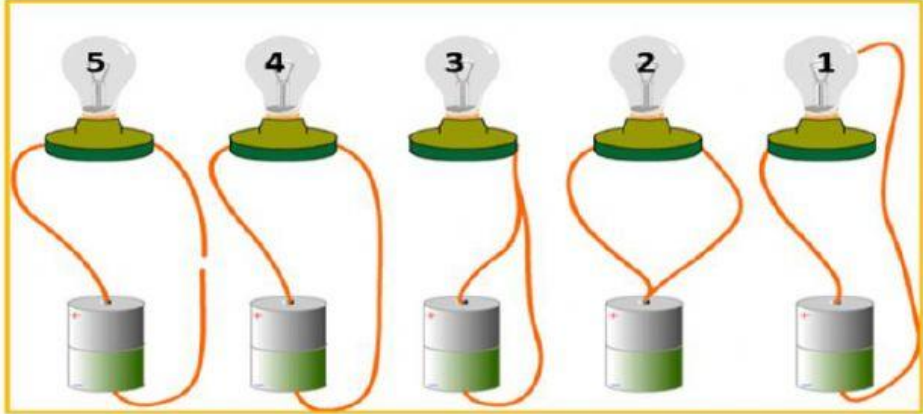

سؤال خارجي