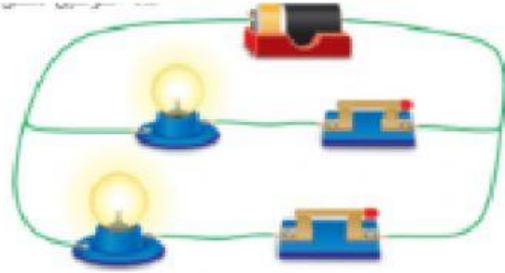





## ورقة عمل تفاعلية للصف الثامن مادة العلوم لدرس نوعا الدوائر الكهربائية للفصل الدراسي الأول

أولاً: صل بين الصورة ونوع الدائرة الكهربائية:




دائرة توالي

دائرة توازي

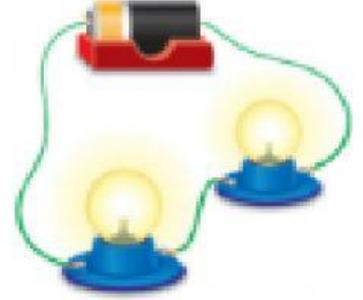

ثانياً: قارن بين التوصيل على التوالي والتوازي بإكمال الجدول التالي :

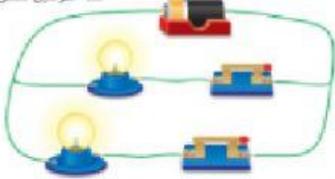		وجه المقارنة
		نوع التوصيل (توالي / توازي)
		مسار التيار الكهربائي (واحد / أكثر من مسار)
		أثر تلف أو إزالة أحد المصابيح