

ورقة عمل

للتيار مسار واحد

شدة الإضاءة قوية

إذا تلفت لمبة لا تعمل
الدائرة

شدة الإضاءة ضعيفة

الاستهلاك ضعيف

أكثر من مسار للتيار

الاستهلاك عادي

إذا تلفت لمبة تعمل
الدائرة

وجه المقارنة	التوصيل على التوالي	التوصيل على التوازي
الإضاءة		
عمل الدائرة		
مسار التيار		
الاستهلاك		