

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 36

مجلس 2 -نطاق 6





اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :

01

□ ما الفرق بين المواد الموصلة للكهرباء و
المواد العازلة للكهرباء ؟

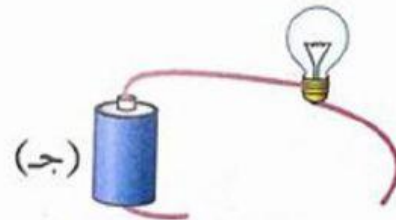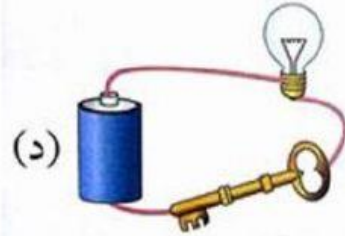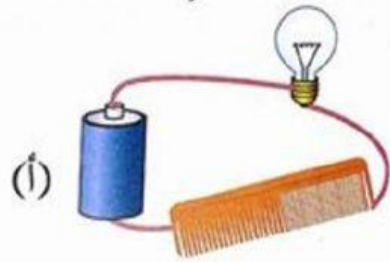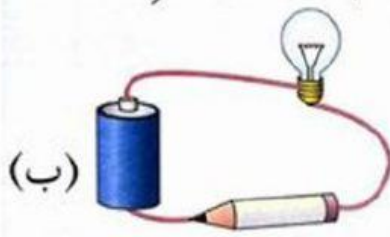4. حدد الدائرة الكهربائية التي يضيء فيها المصباح؟



سؤال خارجي