



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 ف1


مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

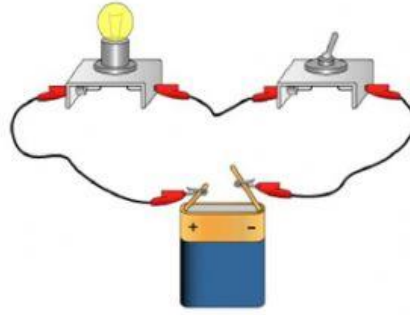ما هو الجهاز الكهربائي المستخدم في الدائرة ؟



a. مصباح .

b. سماعة .

c. محرك حراري .

d. تلفاز .

سؤال خارجي