



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35


مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

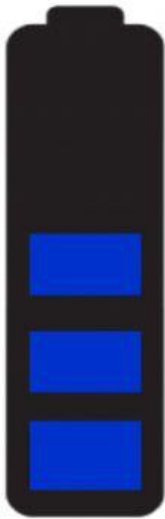2. عندما يفتح مفتاح الدائرة، أي من التالي يتوقف؟



A. التيار

B. المقاومة

C. الشحنة الساكنة

D. الشحنة الكلية