



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟




5

4

3

2

1

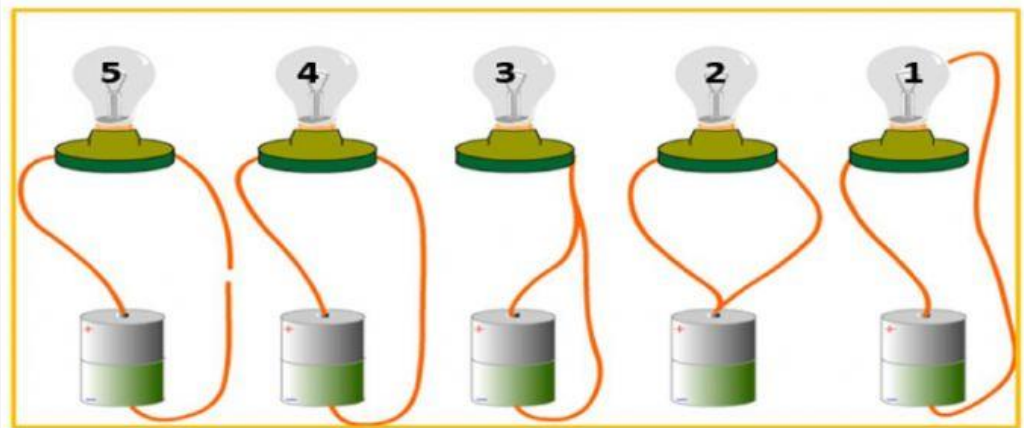

سؤال خارجي