

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 37

مجلس 2 -نطاق 6

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :


01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل ؟

a. دائرة التوالي.

b. دائرة التوازي .

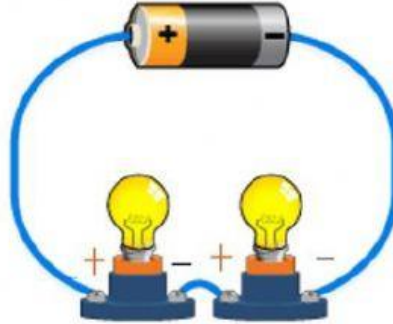

سؤال خارجي