

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :


اسم الطالبة :

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- تم توصيل الأسلاك في المنزل بدائرة التوصيل على التوالي ، ماذا سيحدث اذا توقف أحد الأجهزة عن العمل ؟

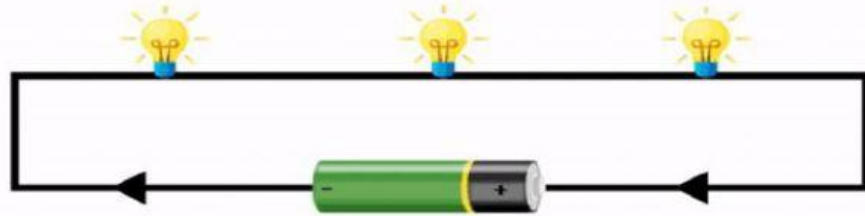- a. سوف تتوقف بعض الأجهزة عن العمل .
- b. سوف تتوقف جميع الأجهزة عن العمل .
- c. سوف تستمر جميع الأجهزة الأخرى في العمل .



سؤال خارجي