

عزيزتي : بعد دراستك الدارة الكهربائية البسيطة ، حدد اسم الصحيح للرموز :



مفتاح مفتوح

أسلاك


مصباح

بطاريتان

بطارية

مفتاح مغلق

غالبتي طريقة توصيل المصابيح في الشكل :

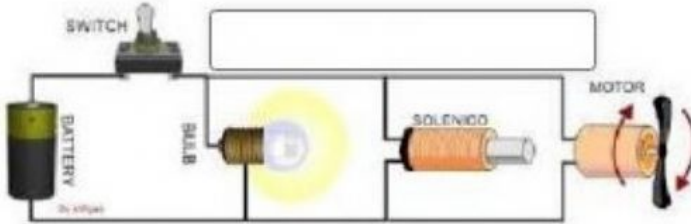

توصيل على التوالي

توصيل على التوازي

