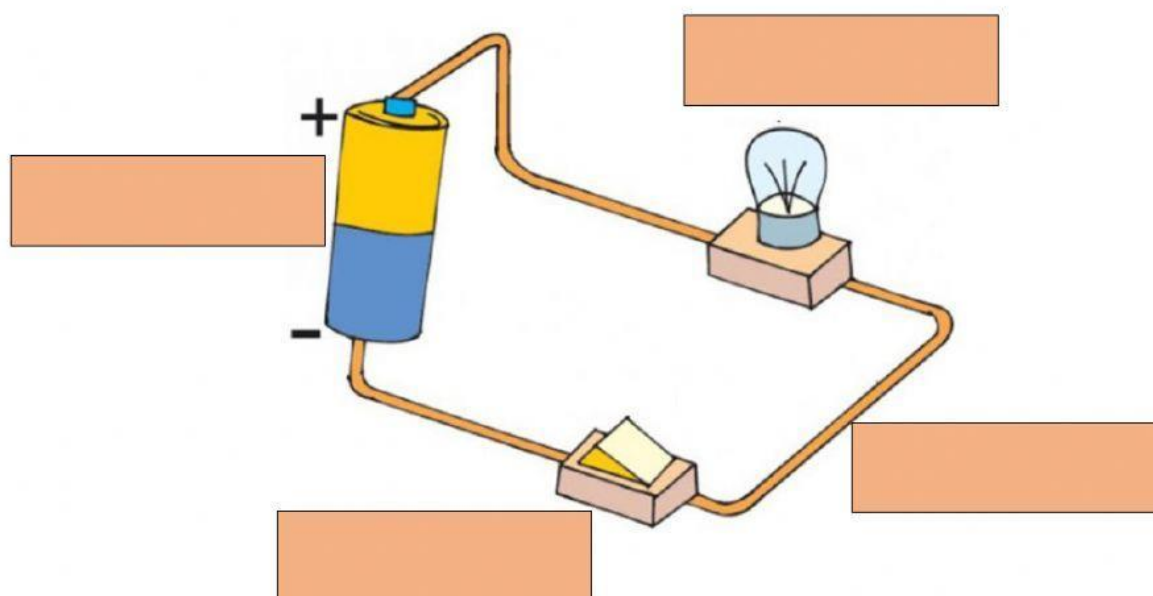


Los circuitos eléctricos

1.- Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.




Receptor

Interruptor

Conector

Fuente de energía

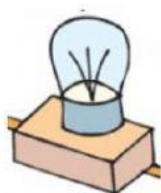2.- Une con una línea cada componente del circuito con la función que realiza.




Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica.

Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica.

Transforma la energía eléctrica en energía lumínica

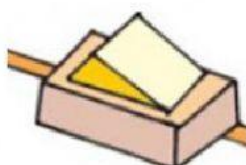
Proporciona la energía necesaria al circuito.



3.- Selecciona la respuesta correcta.


a) ¿Qué función cumplen las papas?

Suministran la energía al circuito eléctrico.	Permiten o bloquean el paso de la corriente eléctrica.	Transforman la energía eléctrica en energía lumínica.
---	--	---

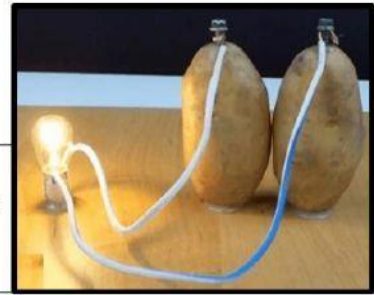


b) ¿Por qué la ampolleta no enciende?

Porque faltan los cables conductores.	Porque el interruptor está abierto.	Porque falta la fuente de energía.
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

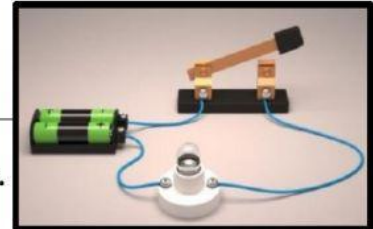

c) ¿Qué componentes le faltan al circuito?

La fuente de energía y el interruptor.	Los conectores y el receptor.	La fuente de energía y el receptor.
--	-------------------------------	-------------------------------------

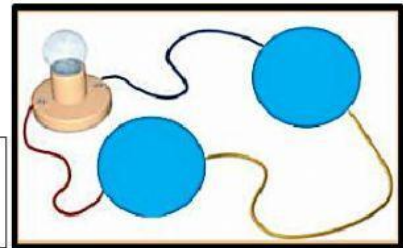

d) ¿Cuál esquema corresponde al circuito de la imagen?

