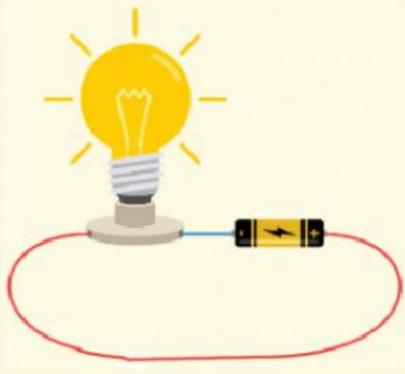


Atividade de ciências 17.11.20

1- *Leia o capítulo 12 e responda a seguir, relacionando o nome ao termo*

Componentes do circuito elétrico

Pronto para o desafio 1?
Copie o desenho ao lado em seu Diário de Bordo.
Agora, identifique cada componente do circuito elétrico escrevendo o nome que ele recebe.




Fio condutor
Gerador
Lâmpada (resistor)



2- *Relacione o termo à função*

Fio condutor	Responsável por gerar energia elétrica para o circuito.
Gerador	Dispositivo que consome energia elétrica.
Lâmpada (resistor)	Responsável por conduzir energia elétrica no circuito.

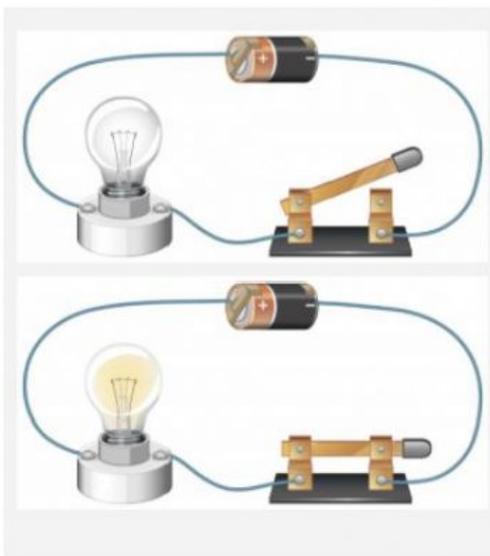3- Preencha as explicações com os termos corretos



O elétrico está porque o interruptor não está ligado, então, a lâmpada está .

O elétrico está porque o interruptor está ligado, então, a lâmpada está .

circuito acesa fechado apagada circuito aberto