

## LITAR ELEKTRIK



### Saya Uji >> Suis Gantian

#### Alat dan Bahan

- mentol

- sel kering

- wayar pengambung



getah pemadam



klip kertas



sudu logam



sapu tangan



straw



kayu aiskrim




duit syiling



rod kaca

#### Aktiviti Berpasangan

##### Langkah-langkah

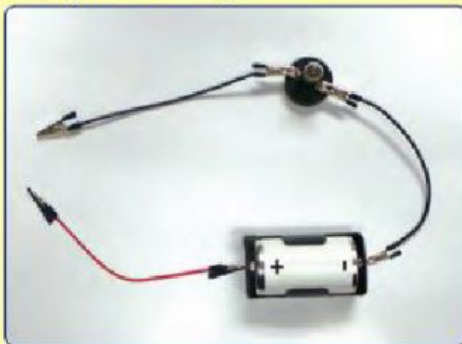

1. Bina litar elektrik seperti di atas.



2. Uji setiap objek pada litar elektrik.

3. Perhatikan mentol.

4. Catatkan pemerhatian dalam jadual seperti di bawah.

| Bil. | Objek         | Mentol menyala/<br>Mentol tidak<br>menyala | Konduktor/<br>Penebat |
|------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Getah pemadam | <input type="text"/>                       | <input type="text"/>  |
| 2    | Klip kertas   | <input type="text"/>                       | <input type="text"/>  |
| 3    | Straw         | <input type="text"/>                       | <input type="text"/>  |
| 4    | Rod kaca      | <input type="text"/>                       | <input type="text"/>  |
| 5    | Sudu logam    | <input type="text"/>                       | <input type="text"/>  |