

ELECTRICIDAD BASICA

Tema: Electricidad y ley de ohm

Actividad No. 3

I. Lee las preguntas y contesta dentro del cuadro una F si es falso y una V si es verdadero.

1. La fórmula de la ley de ohm nos dice que $V = I \times R$

☐ Verdadero

☐ Falso

2. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el Volt.

☐ Verdadero

☐ Falso

3. La corriente alterna es la que cambia constantemente su dirección de 50 o 60 ciclos por segundo.

☐ Verdadero



☐ Falso

4. En un circuito en serie las resistencias se suman

☐ Verdadero

☐ Falso

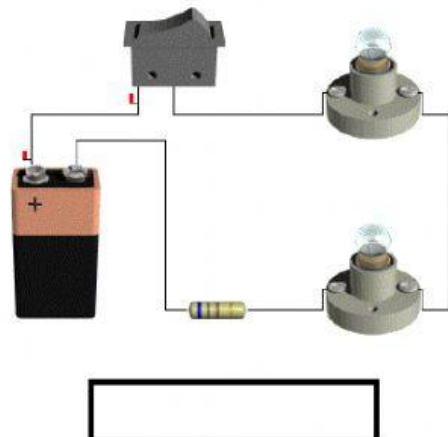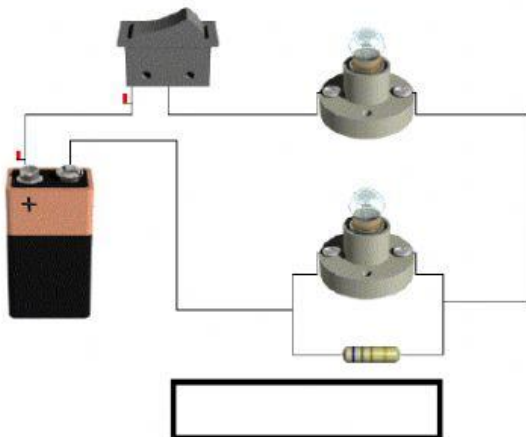II. Observe los circuitos eléctricos y arrastre las palabras dentro del cuadro según sea el caso



ILUMINAN MAS

ILUMINAN MENOS