

Complete the following truth table.

AND

| INPUT   |          | OUTPUT |
|---------|----------|--------|
| Input I | Input II |        |
| True    | True     |        |
| True    | False    |        |
| False   | True     |        |
| False   | False    |        |

OR

| INPUT   |          | OUTPUT |
|---------|----------|--------|
| Input I | Input II |        |
| True    | True     |        |
| True    | False    |        |
| False   | True     |        |
| False   | False    |        |

XOR

| INPUT   |          | OUTPUT |
|---------|----------|--------|
| Input I | Input II |        |
| True    | True     |        |
| True    | False    |        |
| False   | True     |        |
| False   | False    |        |

NOT

| INPUT | OUTPUT |
|-------|--------|
| True  |        |
| False |        |