

ELECTRICIDAD BASICA

Tema: Elementos Electrónicos Básicos.

Actividad No. 1

I. Lee las preguntas y contesta dentro del cuadro una F si es falso y una V si es verdadero.

1. La resistencias dejan pasar la corriente en un solo sentido.

☐ Verdadero

☐ Falso

2. Los diodos emisores de luz trabajan con voltajes desde 1.4 hasta 3.8 V, según sea el color.

☐ Verdadero

☐ Falso

3. Para seleccionar una resistencia se usan códigos de colores.

☐ Verdadero

☐ Falso

II. Observe el circuito electrónico y verifique que el LED encienda, arrastre la palabra dentro del cuadro según sea el caso.

