
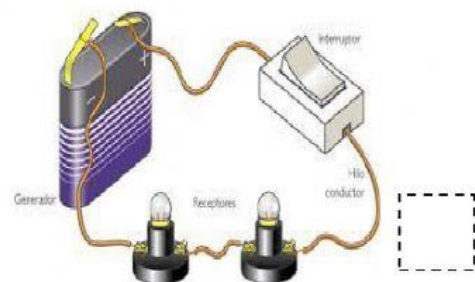
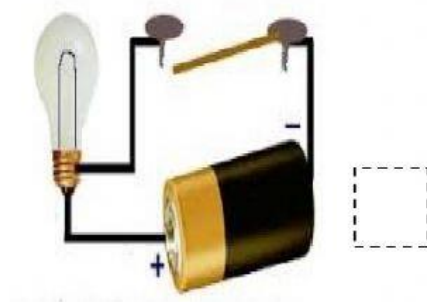
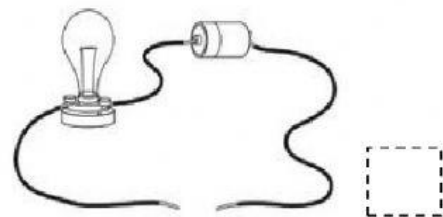
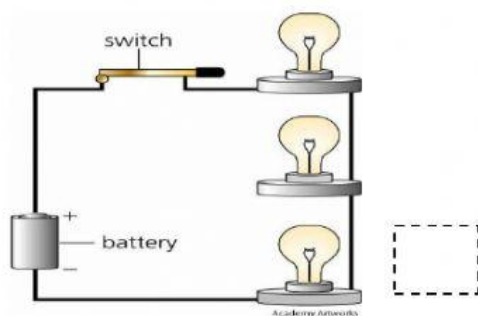
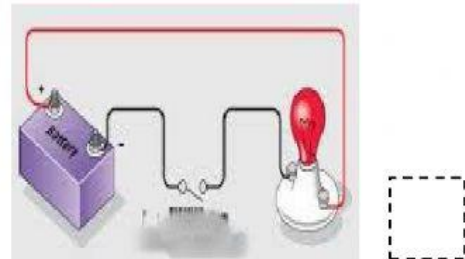


Група:

НАСТАВЕН ЛИСТ

Отворено и затворено струјно коло

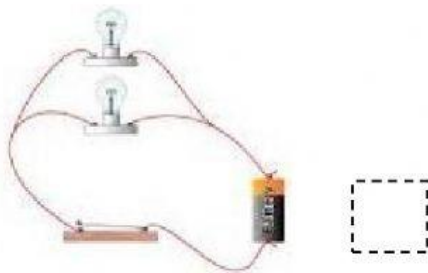✚ Кои од овие струјни кола според вас би функционирале? Означете со V или X



Одд.наставник: Тодорка Пачиколева