

Hidraulica y Neumatica

Tema: Diagramas Básicos.

Actividad No. 2

- I. Observe el circuito electro-neumatica y verifique si al pulsar el pulsador S1 el pistón sale o regresa y coloque su respuesta en el cuadro ROJO y arrastre el nombre dentro del cuadro a cada elemento según sea el caso.

