

Што научив од темата Струјно коло?

Име и презиме _____

1.Селектирај

1.Батеријата е полна со _____

2.Низ струјното коло ќе тече струја ако има _____

3.Малите честички од батеријата се движат низ жиците од _____

2.Избери од ризницата со зборови и стави ги на точното место

А) Батеријата е извор на _____

Б) Прекинувачите најчесто се прават од _____

В)  Овој знак значи _____

Г) Електричната енергија нема да тече ако во колото има _____

Д) Тие течат низ струјното коло и создаваат електрична енергија _____

Ѓ) Во струјно коло може да се засили светлината на светилката со додавање _____

батерии

честички

Висок напон

прекин

метал

енергија

3.Поврзи



5.Избери- Што користи за да работи?

Телевизор батерии струја од електрична мрежа

Џебна светилка батерии струја од електрична мрежа

Кукла што плаче батерии струја од електрична мрежа

Машина за перење облека батерии струја од електрична мрежа

6.Одговори

Од што човекот може да создава електрична енергија?

Електричната енергија од електричната мрежа е опасна бидејќи...

4.Дополни

