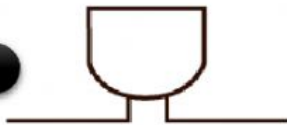


แบบฝึกหัด  
เรื่องสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อ – สกุล ..... ชั้น.....

**คำชี้แจง** ให้นักเรียนจับคู่ชื่อ และสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง

| ชื่อ                |   | สัญลักษณ์                                                                               |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>เซลล์ไฟฟ้า</u>   | ● | ●    |
| <u>สายไฟฟ้า</u>     | ● | ●    |
| <u>หลอดไฟฟ้า</u>    | ● | ●  |
| <u>มอเตอร์ไฟฟ้า</u> | ● | ●  |
| <u>ขดลวดไฟฟ้า</u>   | ● | ●  |
| <u>สวิตช์ไฟฟ้า</u>  | ● | ●  |