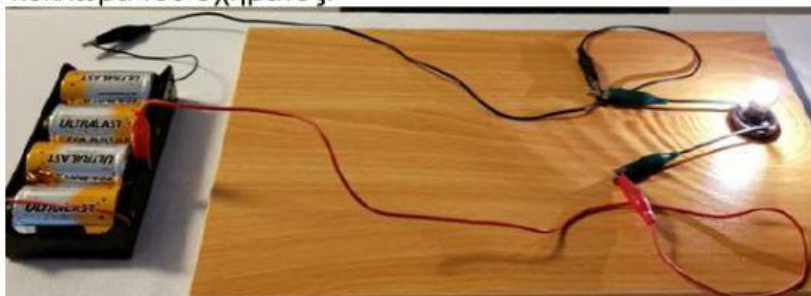


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

1. Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος.



Αν σε σειρά συνδέσουμε δεύτερο όμοιο λαμπτήρα η φωτοβολία του αρχικού λαμπτήρα
Α. αυξάνει Β. μειώνεται Γ. μένει ίδια

2. Αν παράλληλα συνδέσουμε δεύτερο όμοιο λαμπτήρα η φωτοβολία του αρχικού λαμπτήρα
Α. αυξάνει Β. μειώνεται Γ. μένει ίδια

3. Ποιος λαμπτήρας φωτίζει περισσότερο

