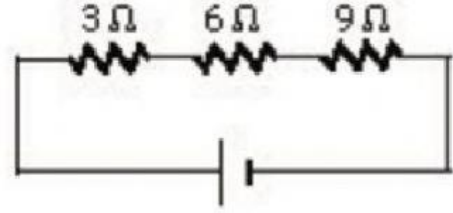


في الاشكال الاتية اوجد نوع التوصيل و قيمة المقاومة المكافئة


طريقة التوصيل

المقاومة المكافئة =





طريقة التوصيل


المقاومة المكافئة =

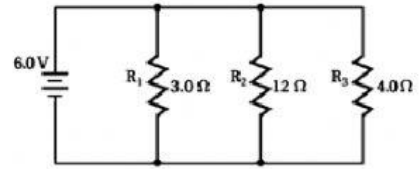

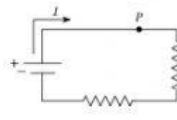
يوضح الشكل أربع دوائر كهربائية. أي دائرة تحتوي على مقاومتين متصلتين على التوازي؟




(أ)

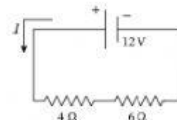

(ب)

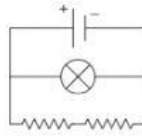

(ج)

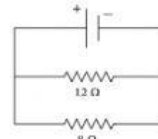

(د)