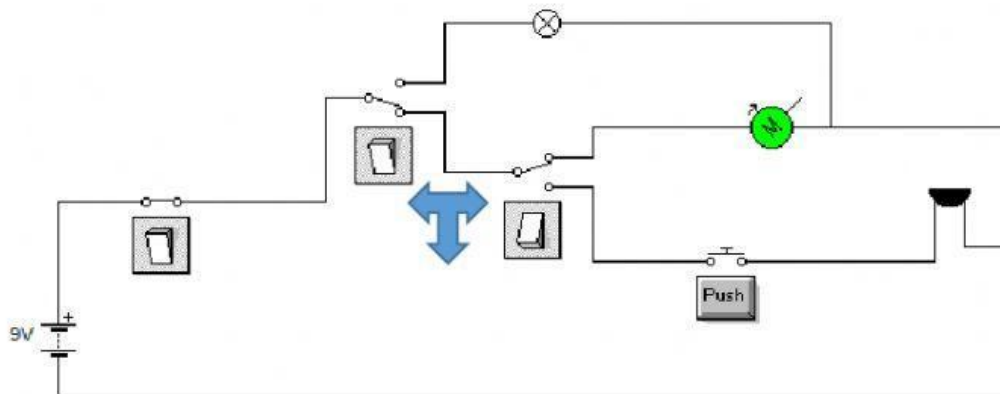





PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD

1. Indica los nombres de cada elemento del circuito: (DRAG AND DROP)



PULSADOR, INTERRUPTOR, ZUMBADOR, CONMUTADOR, PILA, BOMBILLA, MOTOR

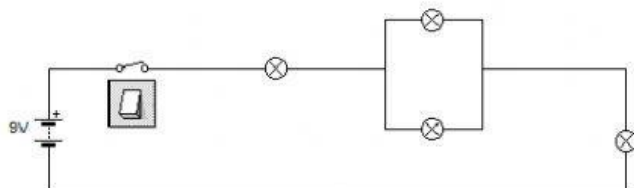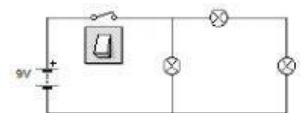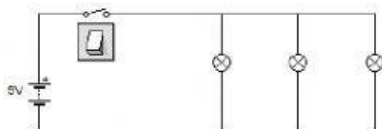
2. Señala si los circuitos son serie, paralelo o mixto: (CUADRO DE TEXTO)




3. Une cada símbolo con su nombre: (UNIR CON FLECHAS, JOIN)

	PILA		BOMBILLA
	INTERRUPTOR		RESISTENCIA
	VOLTÍMETRO		PULSADOR
	TIMBRE		AMPERÍMETRO


4. Identifica los símbolos: (LISTEN)

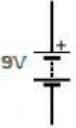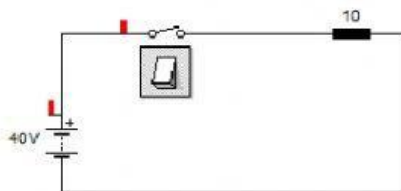
5. Calcula la intensidad que sale de la pila, aplicando la Ley de Ohm. (Cuadro de Texto)



I =

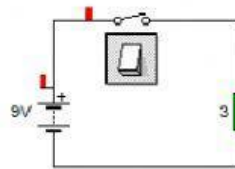

I =

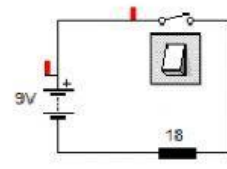

I =

6. Señala en qué se mide cada magnitud eléctrica. (Cuadro desplegable. Choose: mal/mal/*bien)

INTENSIDAD RESISTENCIA TENSIÓN POTENCIA ENERGIA

7. Identifica los elementos receptores: (Respuesta multiple: Select: yes o Select: no)



8. Identifica los elementos anteriores: Speak:



9. Mira el vídeo y responde a la pregunta: (link:)

<https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M>

- ¿Cómo se denomina el material que no deja pasar la corriente eléctrica?

10. Calcula la resistencia equivalente:

