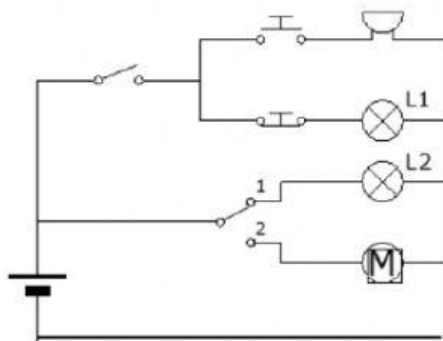


OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y CONTESTA



QUE DEBO PULSAR PARA QUE...
SUENE EL ZUMBADOR
LUZCA LA LÁMPARA L1
LUZCA LA LÁMPARA L2
SE MUEVA EL MOTOR M
¿PUEDEN FUNCIONAR LA LÁMPARA L2 Y EL MOTOR A LA VEZ?
¿PUEDEN FUNCIONAR ZUMBADOR Y LA LÁMPARA L1 A LA VEZ?

ELIGE...
Poner el conmutador en posición 2
Cerrar el interruptor
Poner el conmutador en posición 1
Cerrar el interruptor y pulsar el pulsador normalmente abierto
SI
NO