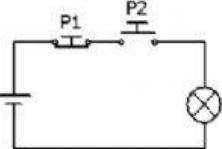
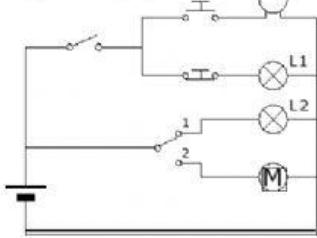
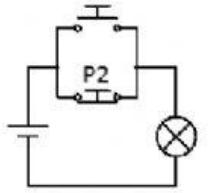
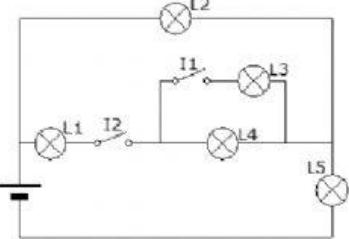


Observa los siguientes elementos de maniobra (pulsadores, interruptores y conmutadores) y...

Elige la respuesta correcta	Describe con tus palabras lo que sucede
 <p>La bombilla se enciende si...</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar 	<p>¿Qué debo de hacer para que...?</p>  <ul style="list-style-type: none"> Suene el zumbador Luzca la lámpara L1 Luzca la lámpara L1 Se mueva el motor
 <p>La bombilla se enciende si...</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar 	<p>¿Qué sucede si...?</p>  <ul style="list-style-type: none"> Cierro el interruptor I1 Cierro el interruptor I2