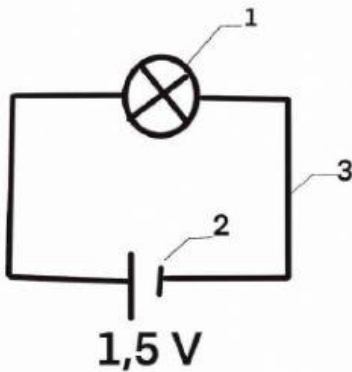



Para la realización de cada una de las actividades propuestas se debe de utilizar TINKERCAD. Cada circuito se simulará en TINKERCAD y se enviará una captura de pantalla en un documento compartido, indicando en el documento el número de PRÁCTICA y en cada ejercicio realizado, se adjuntará la captura de pantalla.

1.- Identifica los componentes del siguiente circuito.



Número	Componente
1	
2	
3	

2.- Identifica el componente añadido

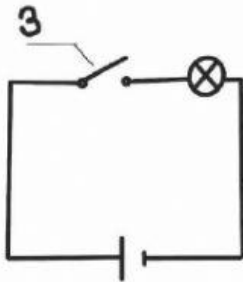

3	
---	--

¿Qué mejora presenta el componente añadido?

3.- ¿Qué ocurre cuando el componente 3 está abierto?.

4.- ¿Qué ocurre cuando el componente 3 está cerrado?.