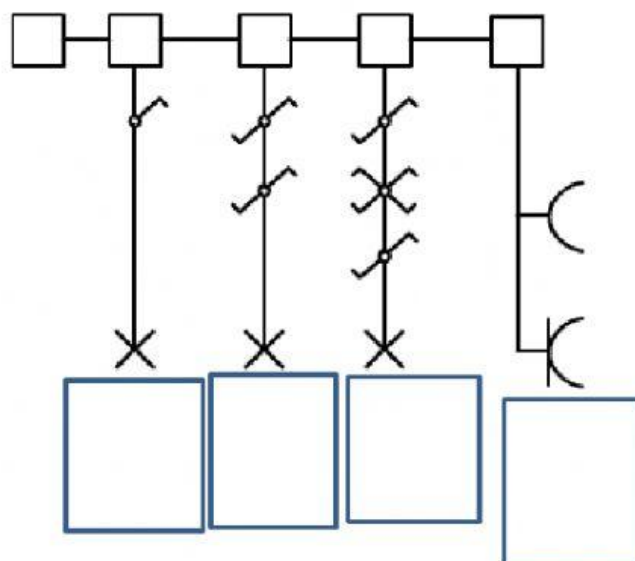


3. Esquema unifilar de algunos circuitos de una vivienda:



4. Indica qué función representa el color de cada cable:

Color	Función
Amarillo-verde a rayas 	
Azul claro 	
Negro 	
Marrón 	
Gris 	

5- Indica qué tipo de circuito eléctrico representa cada esquema eléctrico

