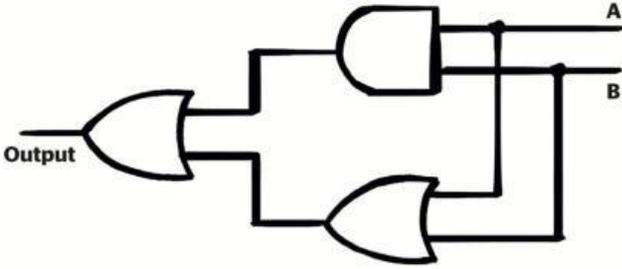


نشاط ختامي

هل يمكنك تحديد كافة مخرجات الدارة التالية؟ عبّن الجدول أدناه:



| المخرج | مدخل B | مدخل A |
|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 0 | 1 |
| | 1 | 1 |

