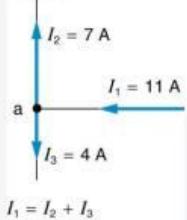


Circuitos R_c y Reglas de Kirchhoff

Pareo

Une los elementos de la izquierda con los de la derecha



LIVEWORKSHEETS