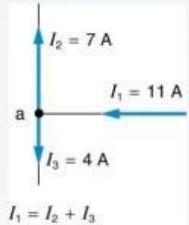


Parámetros de Circuitos Rc y Reglas de Kirchhoff

Completar

llene los espacios en blanco con las respuestas correctas



 **LIVEWORKSHEETS**