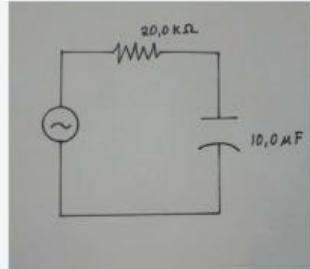


# Parámetros de Circuitos Rc

Obtenga los parámetros solicitados del siguiente circuito funcionando a 1,00 KHz



● Pregunta 1. Tiempo de carga

● Pregunta 2. Reactancia capacitancia



LIVEWORKSHEETS