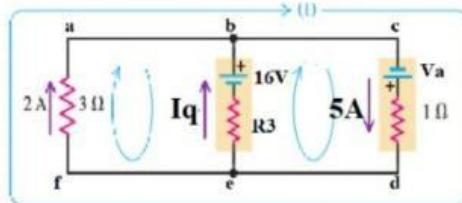


Reglas de Kirchhoff

Las preguntas 3 y 4 están relacionadas con el diagrama de circuito de un cargador de baterías.



- ▶ Pregunta 3. Ecuación del nodo e (sin unidades y con los valores conocidos)
- ▶ Pregunta 4. ecuación de la malla abcdefa
(De su respuesta tomando en cuenta los signos ya sea positivo o negativo)

 **LIVEWORKSHEETS**