

DESARROLLE el siguiente problema

UNA RESISTENCIA DE 6Ω SE CONECTA A
TRAVÉS DE UNA BATERÍA DE 12 V QUE TIENE UNA
RESISTENCIA INTERNA ES DE 0.3Ω .

A) ¿CUÁNTA CORRIENTE SE SUMINISTRA AL
CIRCUITO?

B) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE POTENCIAL EN
LAS TERMINALES?

A)

1.90 A

1.75A

2.00A

B)