

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รีเลย์

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร ก. คอนแทคเตอร์ ข. ลิมิตสวิตช์ ค. รีเลย์ ง. หลอดไฟ	6. NO ย่อมาจาก ก. Normallry Old ข. Normallry Open ค. Normallry One ง. Normallry Closed
2. ข้อใดไม่ใช่สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ก. โซลินอยด์ ข. ออปโตคัปเปอร์ ค. รีเลย์ ง. คอนแทคเตอร์	7. NC มีความหมายว่าอย่างไร ก. ปกติปิด ข. ปกติเปิด ค. จุดร่วม ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3. รีเลย์มีความหมายว่าอย่างไร ก. เป็นสวิตช์ไฟฟ้า ข. เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ค. เป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ง. ถูกทุกข้อ	8. การวัดทดสอบรีเลย์ควรใช้เครื่องมือวัดใด ก. มัลติมิเตอร์ ข. โอห์มมิเตอร์ ค. ดิจิตอลมิเตอร์ ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ขาของรีเลย์ ก. Common ข. NO/NC ค. VCC ง. Coil	9. หากต้องการให้โหลดสลับกันทำงานด้วยรีเลย์ควรต่อวงจรอย่างไร ก. ต่อวงจรควบคุมโหลดร่วมกับ Contact NC ข. ต่อวงจรควบคุมโหลดร่วมกับ Contact NO ค. ต่อวงจรควบคุมโหลดร่วมกับ Contact NC/NO ง. ต่อวงจรควบคุมโหลดร่วมกับ Contact NC/NO/C
5. หน้าสัมผัสของรีเลย์จะอยู่ในลักษณะใด ก. ปกติปิด ข. ปกติเปิด ค. ปกติปิด/เปิด ง. ถูกทุกข้อ	10. รีเลย์ต่างจากสวิตช์ทั่วไปอย่างไร ก. เปิด ปิดวงจรไฟฟ้า ข. ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า ค. รีเลย์ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำส่วนสวิตช์ไม่ใช้ ง. ถูกทุกข้อ